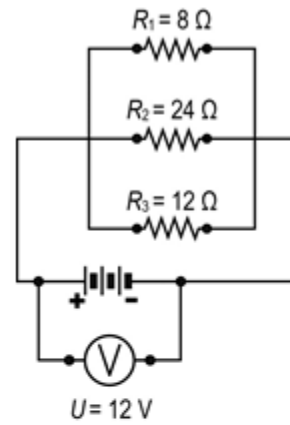


Corrigé du cahier de notes du chapitre 5



	Tension (V)	Résistance (Ω)	Intensité (A)
Source	12	4	3
R_1	12	8	1,5
R_2	12	24	0,5
R_3	12	12	1